
### Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
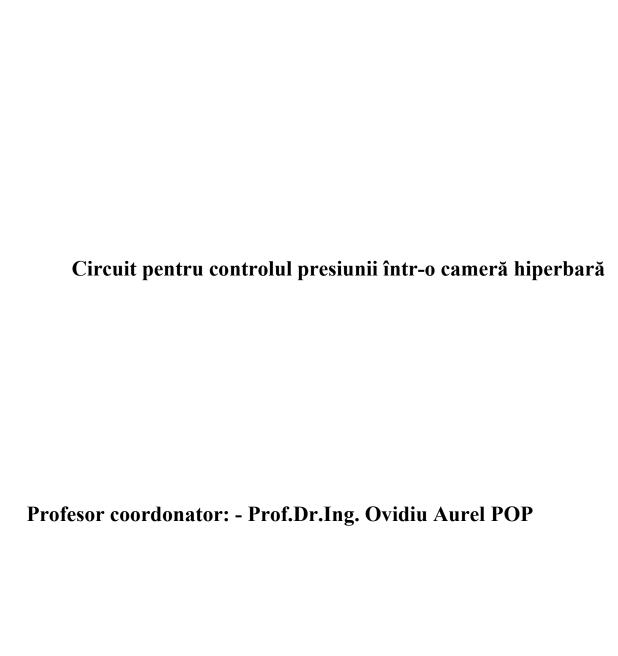
### Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației



**Student: Zegreanu Paul Cristian** 

**Grupa: 2125** 

Anul: 2

# **CUPRINS**

CERINŢA	04
DATE DE PROIECTARE	04
SCHEMA BLOC A CIRCUITULUI	04
SCHEMA ELECTRICĂ A CIRCUITULUI	04
FUNDAMENTARE TEORETICĂ	05
1.POLARIZAREA SEZORULUI DE PRESIUNE	05
2.MODELAREA UNUI LED.	07
BREVIAR DE CALCUL	10
1.DIMENSIONAREA REZISTENŢELOR	10
a.REZISTENŢE OGLINDA DE CURENT	10
b.REZISTENŢE AO DIFERENŢIAL	11
c.REZISTENŢE COMPARATOR CU RP	12
d.REZISTENŢĂ RELEU	13
2.COMPONENTELE UTILIZATE	13
TESTAREA CIRCUITULUI	22
1.SIMULARE SENZOR.	14
2.SIMULARE AO DIFERENŢIAL	15
3.SIMULARE COMPARATOR	16
4.SIMULARE DIODA	17
7.ALTE SIMULĂRI/ANALIZE.	18
BIBLIOGRAFIE	24

### Cerință:

Să se proiecteze un sistem de control al presiunii într-într-o cameră hiperbară. Știind că senzorul de presiune folosit poate să măsoare presiunea liniar în domeniul 1210-1590 [mBar], sistemul se va proiecta astfel încât presiunea din camera hiperbară să se mențină în intervalul 1310-1490 [mBar]. Senzorul de presiune se va polariza în curent. Variația liniară a rezistenței electrice a senzorului cu presiunea este 3k-13k [Ohmi] și trebuie convertită într-o variație de tensiune în domeniul [0 – (12-2V)]. În camera hiperbară, presiunea este menținută în domeniul specificat cu ajutorul unei pompe, comandată de un comparator și un releu electromagnetic. Ansamblul pompă – releu se va modela cu ajutorul unui rezistor. Starea pompei (pornit/oprit) este semnalizată de un LED având culoarea albastră.


### Date de proiectare:

Domeniul de presiune	1210-1590
măsurabil [mBar]	
Presiunea în camera	1310-1490
hiperbara [mBar]	
Rezistența senzorului	3k - 13k
$[\Omega]$	
VCC [V]	12
Culoare LED de semnalizare	albastru

#### Schema bloc a circuitului:



#### Schema electrică a circuitului:

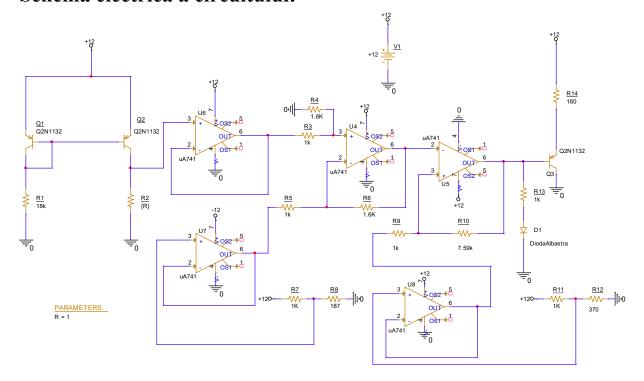


#### Fundamentare Teoretică:


Un senzor de presiune este un dispozitiv electronic utilizat pentru a măsura și monitoriza presiunea într-un mediu dat. În acest caz, senzorul de presiune este utilizat pentru a măsura presiunea într-o cameră hiperbară.

Prin utilizarea acestui senzor, sistemul de control poate detecta variațiile de presiune din camera hiperbară și poate acționa în consecință pentru a menține presiunea într-un anumit interval specificat (în acest caz, intervalul 1310-1490 mBar).
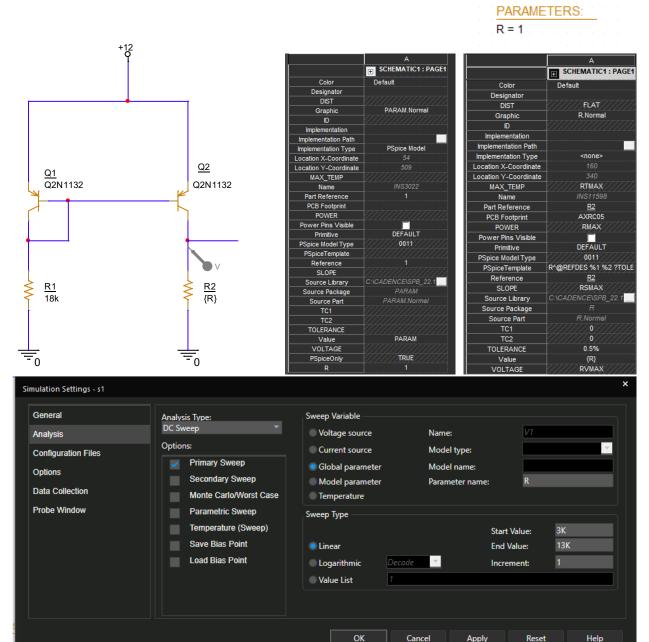
#### 1.1 Polarizarea senzorului de presiune:

Pentru analiza caracteristica a senzorului vom polariza senzorul și vom face o analiza parametrică în care variem rezistența senzorului de la 3k la 13k Ohmi.




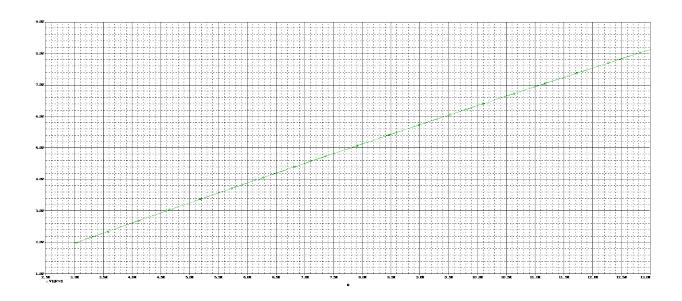

#### 1.2 Modelarea unui LED:


Pentru modelarea Ledului ne vom folosii de aplicația PSpice Model Editor. Vom lua datele pentru Ledul albastru dintr-o foaie de catalog de pe internet.

# Kingbright

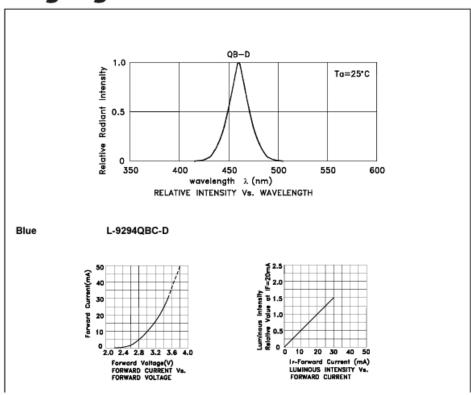


Blue


L-9294QBC-D

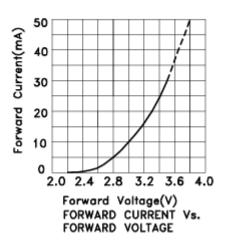

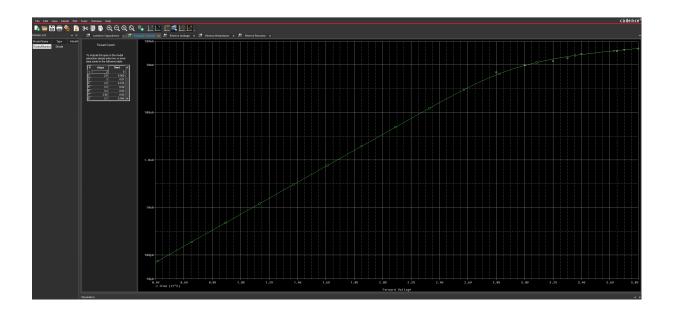
Ne vom folosii de acest grafic pentru a introduce datele in PSpice Model Editor.




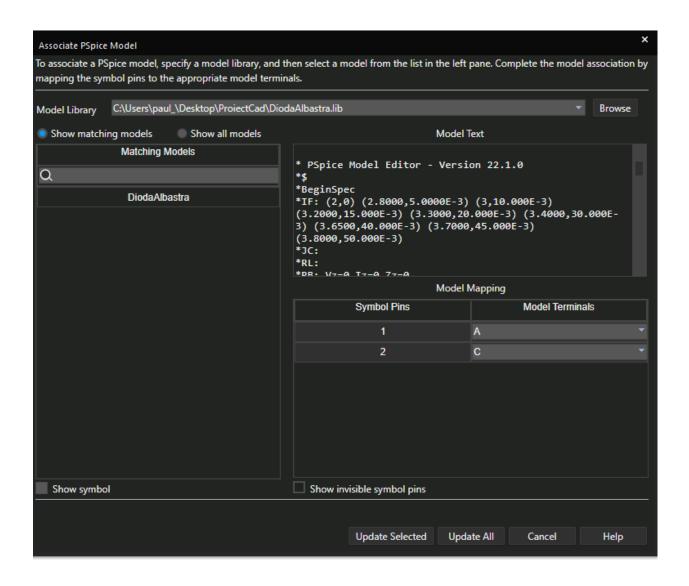Am introdus 9 valori ale Ledului pentru Forward Voltage, respectiv pentru Forward Current. Dupa ce am salvat dioda creată vom asocia o diodă DBreak cu modelul nostru de diodă.



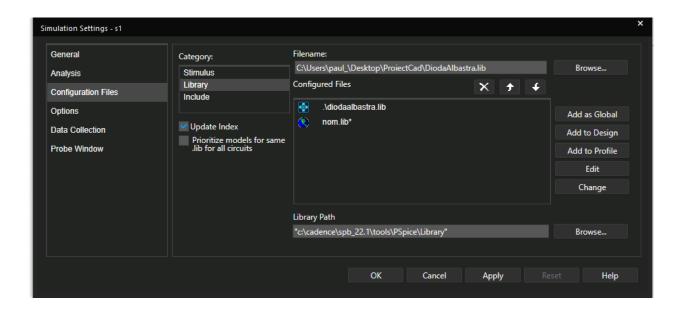Atribuim simulărilor librăria corespunzătoare diodei albastre și o adăugăm ca și Design.



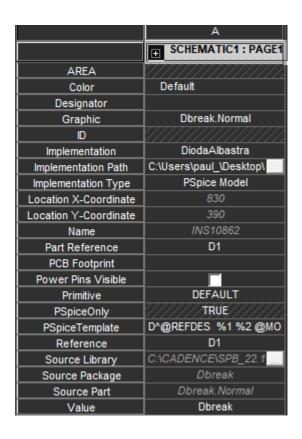

Din Meniul View > Edit Model, ştergem informaţiile care se află sub Rs:

```
| Recommendation | Reco
```


Se poate observa Ledul Albastru după modelare:



### Breviar de calcul:

### 1. Dimensiomarea Rezistențelor

#### 1.1 Rezistențe oglinda de curent:

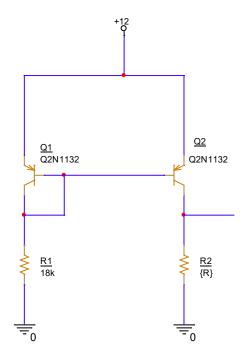

R2 – Rezistenţa senzor (param) variază de la 3k la 1k Ohmi; VCC=12V;

Știind că:


$$V_{max} = R_{max} \cdot I < VCC - 2V \Longrightarrow I < \frac{VCC - 2V}{R_{max}}$$

$$I < \frac{12V - 2V}{13K\Omega} \Longrightarrow I < 0.6mA$$

$$I = \frac{VCC - V_{BE}}{R} \Longrightarrow 0.6 = \frac{12V - 0.7V}{R} \Longrightarrow R = 18k\Omega$$

Deci, R1= 
$$18k\Omega$$
;  
Toleranța = 0.5% (Seria standard E192)

#### 1.2 Rezistente AO Diferential:

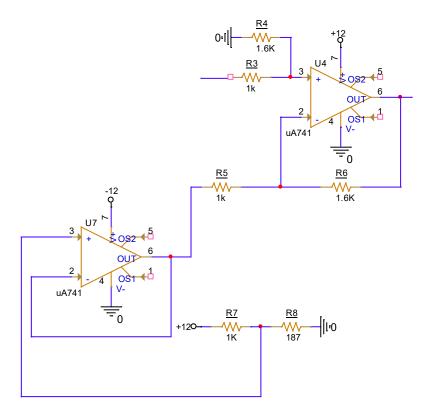

Acest AO diferențial, extinde domeniul de tensiune obținut la ieșirea din sursa de curent la [0 – VCC-2V]. După analiza variației tensiunii de la bornele senzorului, domeniul de variație al tensiunii este [1,9V-8,1V]. (Repetorul stabilizează semnalul care iese din divizorul de tensiune)

Calculăm diferența dintre valoarea maximă și minimă a tensiunii necesare calculului Amplificării:

$$8.1V - 1.9V = 6.2V$$

$$6.2V \cdot A = VCC - 2V => A = \frac{12V - 2V}{6.2V} => A = 1.61V$$

Alegem R5=1k $\Omega$ ;

$$A = \frac{R6}{R5} = > 1,61V = \frac{R6}{1k\Omega} = > R6 = 1,6k\Omega$$

Se iau următoarele valori: R5=R3=1k $\Omega$ ; R4=R6=1,6 $k\Omega$ 


Pentru aflarea tensiunii de referință din AO diferențial, am construit un divizor de tensiune.

Alegem R7=  $1k\Omega$ .

$$\frac{R8}{R8 + R7} \cdot VCC = 1.9V = \frac{R8}{R8 + R7} = \frac{1.9V}{12V} = \frac{1.9}{10.1} = R8 = R8 = 188k\Omega$$

R8= 187  $k\Omega$ (Valoarea cea mai apropiată aleasă din seria standard E192)

#### 1.3 Rezistențe Comparator cu RP:

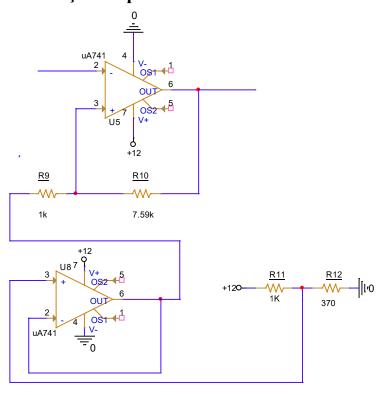

Folosindu-ne de domeniul de presiune măsurabil și de domeniul de variație al tensiunii de la ieșirea din AO Diferențial, calculăm variația domeniului de tensiune la 1mBar.

 $x = 6.2 \text{ mV} \Rightarrow \text{Avem } 6.2 \text{ mV } \text{la 1mBar}.$ Mai departe vom afla pragurile comparatorului  $(V_{PH}, V_{PL})$ :

$$V_{PH} = 6.2 \frac{mV}{mBar} \cdot 1590 \, mBar = 9.85V$$

$$V_{PL} = 6.2 \frac{mV}{mBar} \cdot 1250 \, mBar = 7.75V$$

$$V_{PL} = \frac{R9}{R9 + R10} \cdot V_{OL} + \frac{R10}{R9 + R10} \cdot V_{REF}$$

$$V_{PL} = \frac{R9}{R9 + R10} \cdot V_{REF}$$

$$V_{PH} = \frac{R9}{R9 + R10} \cdot V_{OH} + \frac{R10}{R9 + R10} \cdot V_{REF}$$

$$V_{PL} = \frac{R9}{R9 + R10} \cdot V_{OH} + V_{PL} = > \frac{R9}{R9 + R10} \cdot V_{OH} = V_{PH} - V_{PL}$$

$$\frac{R9}{R9 + R10} \cdot 18V = 2.1V = > \frac{R9}{R9 + R10} = 0.116$$

Alegem R9=1k $\Omega$  => R10=7,62k $\Omega$ ; Alegem R10=7,59k $\Omega$  (Valoarea cea mai apropiată aleasă din seria standard E192)


$$V_{PL} = \frac{R9}{R9 + R10} \cdot V_{REF} = > V_{REF} = \frac{V_{PL}(R9 + R10)}{R10} = > V_{REF} = 8,77V$$

Astfel  $V_{REF}$  este obținută dintr-un divizor de tensiune: Alegem R11=1k $\Omega$ ;

$$\frac{R12}{R11 + R12} \cdot VCC = V_{REF} = > \frac{R12}{R11 + R12} \cdot 12V = 8,77V = > \frac{R12}{R11 + R12} = 0.73V$$

$$R12 = \frac{0,27}{0,73} = > R12 = 0,37k\Omega$$

#### 1.4Rezistență Releu

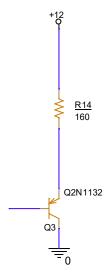

Pentru a dimensiona rezistența Releului vom lua din foaia de catalog a unui releu valoarea rezistenței interne. Rezultă, R14 =  $160 \Omega$  la temperatura de +25°C. (Tranzistorul din vecinătatea releului comută în funcție de Comparator)


### 2. Componente utilizate:


- Rezistențele sunt de tipul R/ANALOG din biblioteca Pspice;
- Traniztoarele PNP sunt de tipul Q2N1132/BIPOLAR din biblioteca Pspice;
- Dioda LED Albastru este cea modelată în pasul Modelarea unui Led;
- Amplificatoarele Operaționale sunt de tipul uA741/OPAMP.
- Releul cu o rezistență internă de  $160~\Omega$  luata din foaia de catalog.

### Testarea circuitului
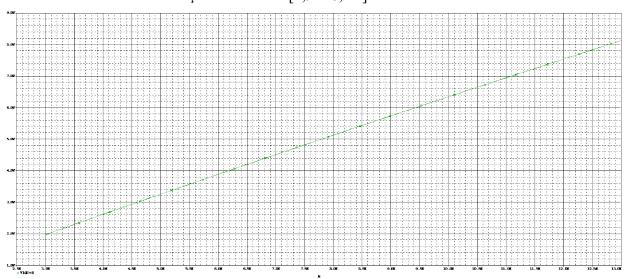
### 1. Simulare DC Sweep Senzor:

Avem nevoie de un profil de simulare DC Sweep, în funcție de parameterul R. Pentru prima simulare am plasat markerul de tensiune la a doua bornă a senzorului. Se observă domeniul de variație al tensiunii [1,9V-8,1V].



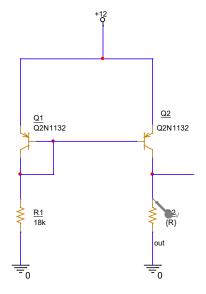




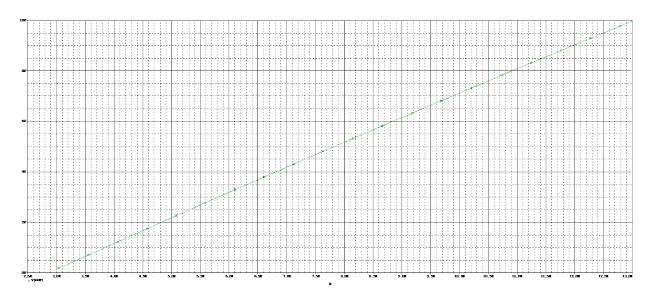
### 2. Simulare DC Sweep AO Diferențial:

Pentru urmatoarea simulare am pastrat parametrii profilului de simulare DC Sweep și am plasat markerul de tensiune la ieșirea din AO Diferențial .

Această simulare reprezintă variația tensiunii după amplificare și extinderea domeniului de tensiune obținut la ieșirea din oglinda de curent.




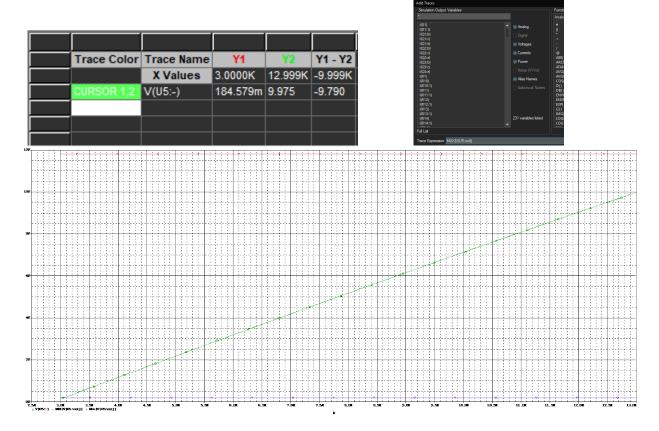
Se poate observa în figura de mai jos noul domeniu de variație al tensiunii [0,184mV - 9,975 V], acesta fiind foarte aproape de [0-(12V-2V)] => [0-10V].


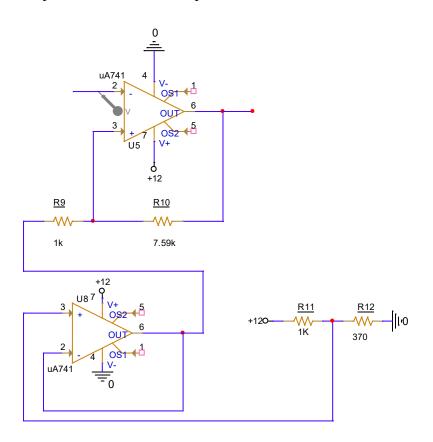
### **3.Simulare DC Sweep Comparator:**


Pentru această simulare am plasat 2 markeri de tensiune la ieșirea și intrarea Comparatorului. Am păstrat parametrii profilului de simulare DC Sweep și am ales incrementul la 1k. Cu ajutorul acestei simulări putem vizualiza histereza.




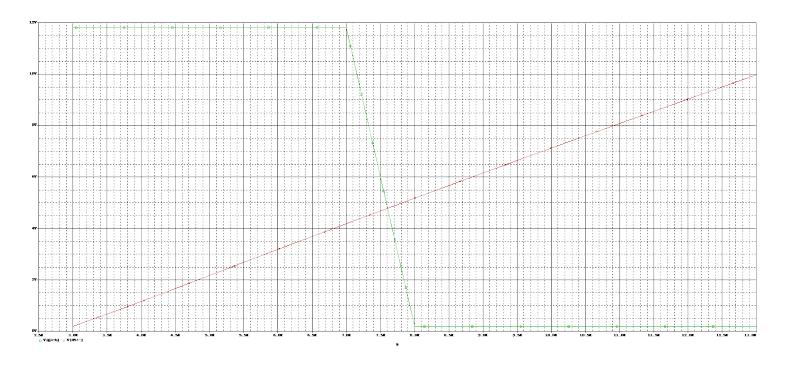
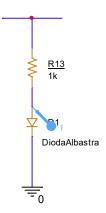
# 4. Simulare DC Sweep Diodă:

Pentru această simulare am plasat markerul de curent pe pinul 2 al Ledului Albastru D1. Am păstrat parametrii DC Sweep în funcție de parametrul R cu increment de 1. (LED-ul semnalizează în funcție de comparator și releu)




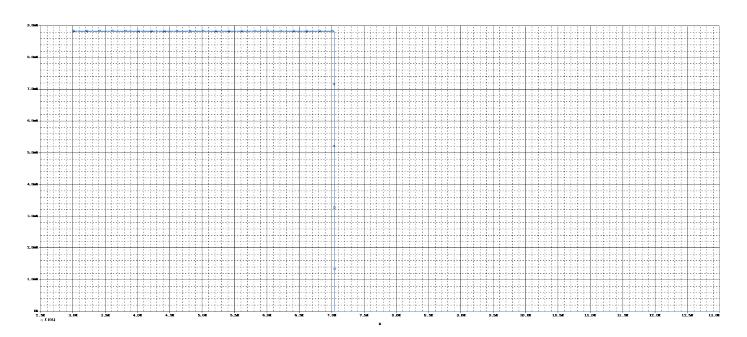



#### 4. Alte Simulări/Analize:
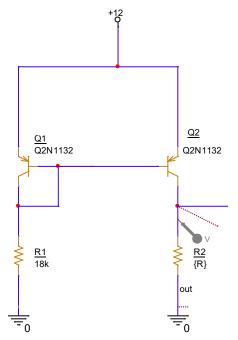
#### • Time - Parametric Sweep,:

Am plasat markerul de tensiune la a doua bornă a rezistenței senzorului. După aceasta am creat o simulare nouă tip Time Domain și am ales Run Time 5 ms; Am bifat Parametric Sweep, după care am selectat Global Parameter, am introdus la Param Name: R și la Value List am trecut 6 valori ale rezistenței senzorului cuprinse în intrevalul 3k -13k Ohmi.



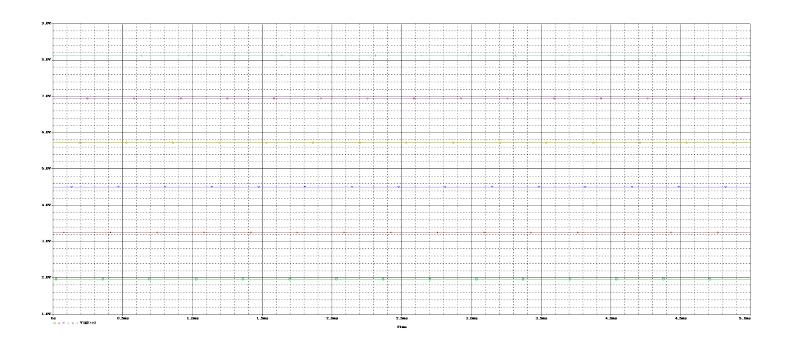


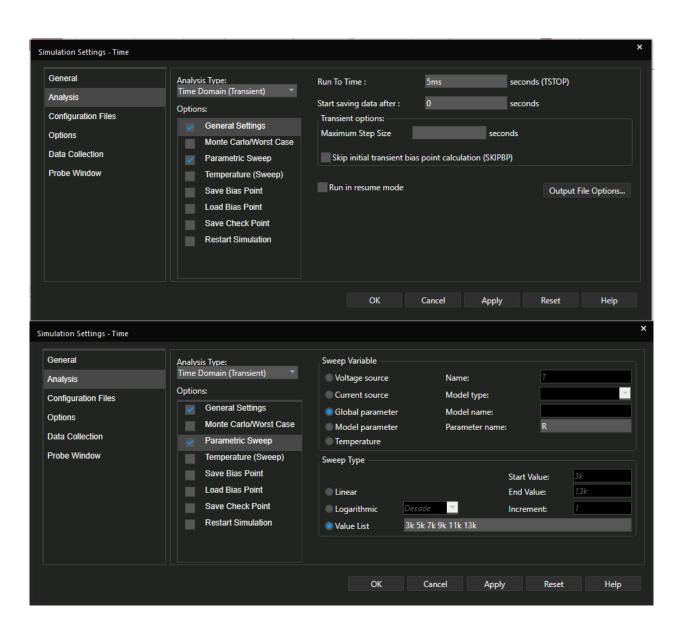
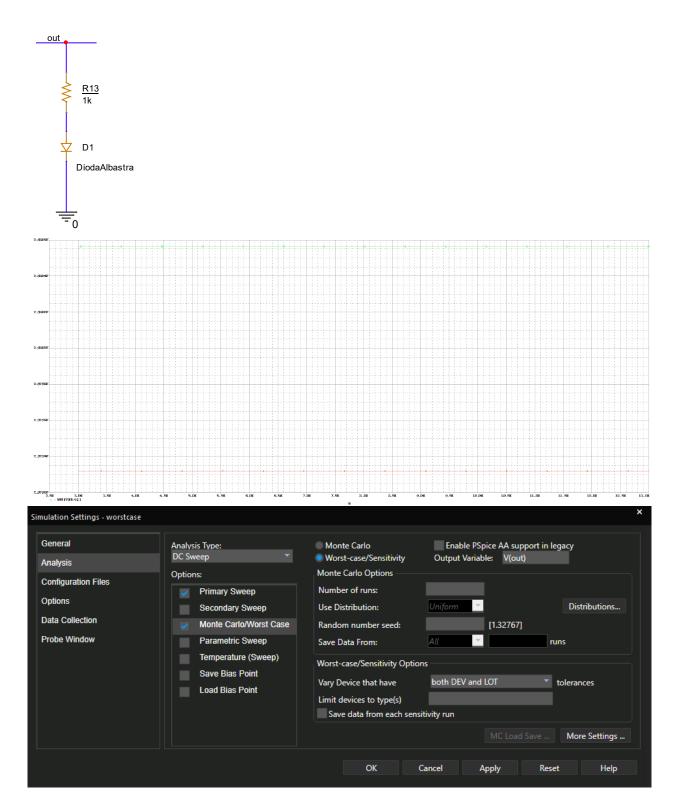
#### • DC Sweep : Worst-Case:


Această simulare indică în ce măsură afectează LED-ul circuitul. Am plasat Un Net-Alias (out) la ieșirea din comparator.


După aceasta am creat o simulare nouă tip DC Sweep, am ales aceeași parametrii Primary Sweep, am selectat Monte Carlo/Worst Case după care am bifat Worst Case. La OutputVariable am introdus V(out).



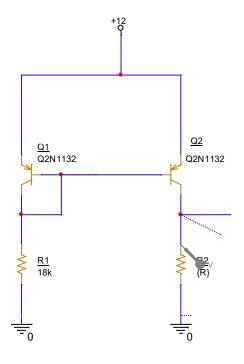
### • Time: Analiză de temperatură:

Am plasat markerul de tensiune la a doua bornă a rezistenței senzorului. După aceasta am creat o simulare nouă tip Time Domain și am ales Run Time 3 ms; Am bifat Temperature, după care am introdus valorile de 5, 10, 15, 20, 25 grade Celsius.



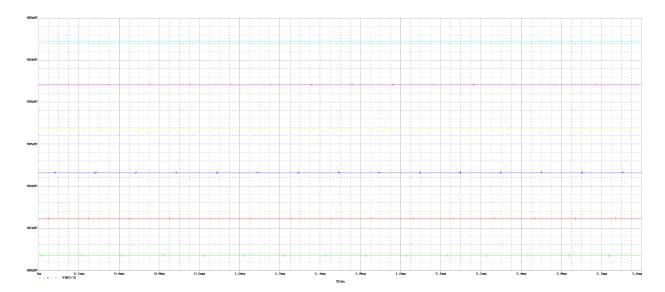


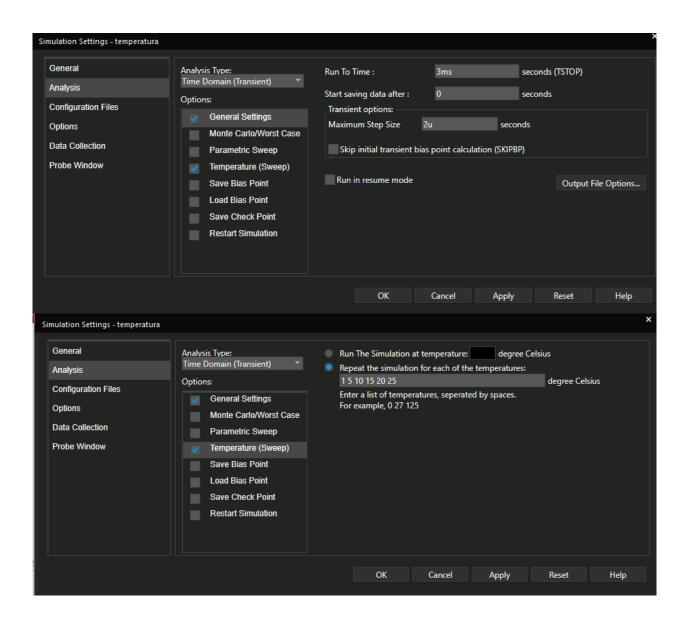


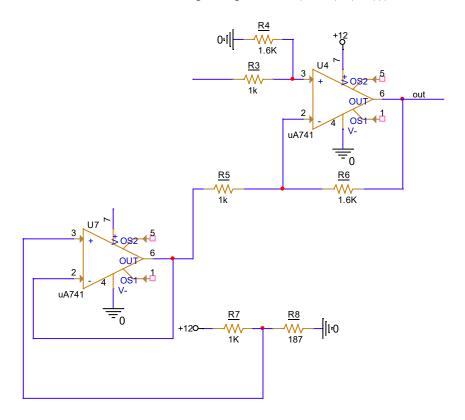
#### • DC Sweep - Monte Carlo:


Am plasat Net Aliasul (out) la ieșirea AO Diferențial. După aceasta am creat o simulare nouă tip DC Sweep. Am ales aceeleași valori în funcție de parametrul R. Am selectat Monte Carlo/Worst Case după care am bifat Monte Carlo. La Output Variable am introdus V(out). Am ales Number of runs 10 și Random number seed 200.

Această analiză ne arată cum se comportă circuitul după amplificare. (La variații ale valorilor componentelor în funcție de toleranța acestora) Cu performance Analysis afișăm tensiunea maximă a circuitului după amplificare. (Max(V(out)))



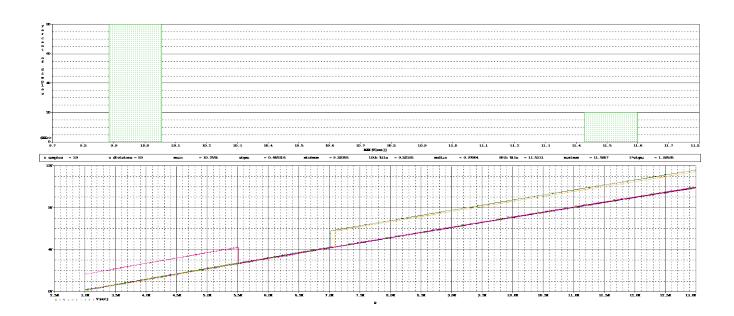

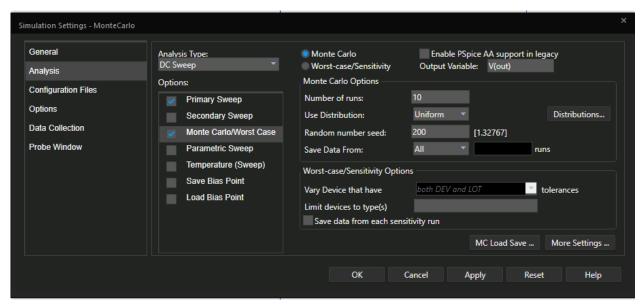

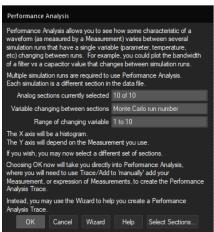

## **Bibliografie**

- Cărte: "Proiectare Asistată la calculator-Apliacții" de Ovidiu Pop, Raul Fizeșan, Gabriel Chindriș;
- Cursuri: "Curs 8 Dispozitice Electronice" Emilia Şipoş.
- Link-uri: DataSheet pentru Releu: https://datasheet.ciiva.com/8691/uk9339-8691778.pdf
  - DataSheet pentru Led(ataşată în documentație).
  - Tabel pentru aflarea toleranțelor rezistențelor din seria standard E192:

https://www.logwell.com/tech/components/resistor\_values.html